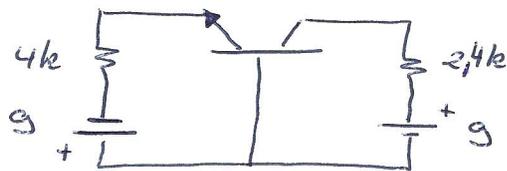



LISTA DE EXERCÍCIOS

TBJ - 01


- 1) Determine: V_{BE} , V_{CE} , I_E e I_C para $\alpha = 0,99$



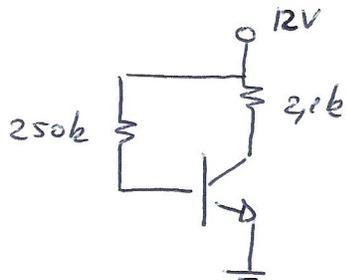
- 2) Determine: V_{CE} , I_B , I_C e I_E para $\beta = 50$



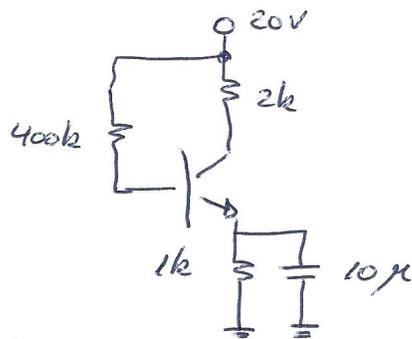
- 3) Determine: V_{CE} , I_B , I_C e I_E para $\beta_0 = 100$



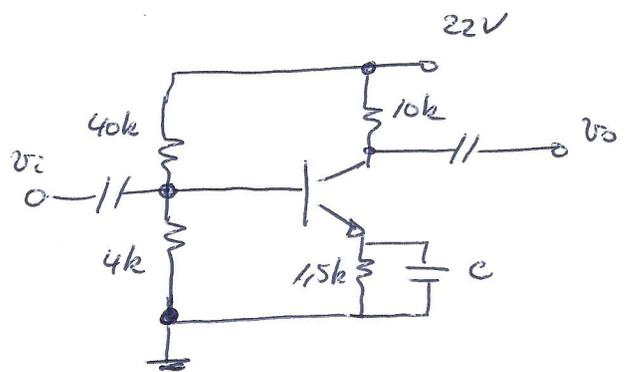
- 4) Determine: V_{CE} , I_B , I_E , I_C e V_E para $\beta = 140$



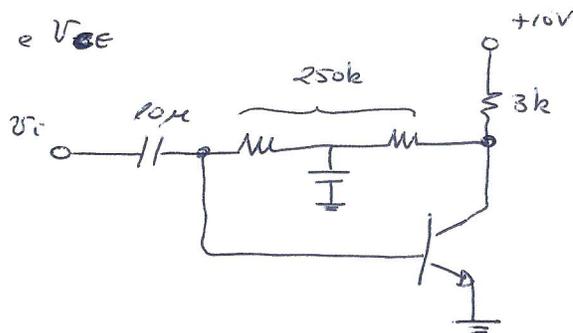
- 5) Determine I_E, I_B, I_C e V_{CE}
para $\beta = 50$



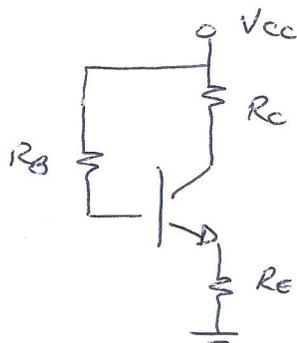
- 6) Determine R_B, R_C e R_E
para $\beta = 90, I_{CQ} = 5\text{mA},$
 $V_{CEQ} = \frac{1}{10} V_{CC}, V_{CC} = 20\text{V}$



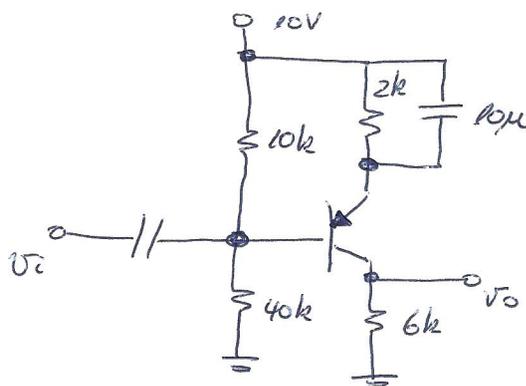
- 7) Determine I_B, I_C, I_E, V_{CE}
para $\beta = 180$



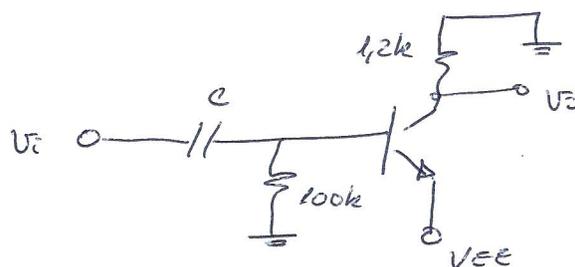- 8) Determine I_C, I_B, I_E, V_{CE}
para $V_{EE} = -9$ e $\beta = 45$



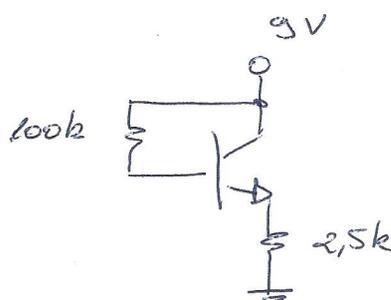- 9) Determine I_E, I_C, I_B e V_{CE}
para $\beta = 45$




Para os exercícios a seguir utilize:

$$\alpha = 0,99$$


$$I_{CBO} = 10^{-8} \text{ A}$$

$$|V_{BEQ}| = 0,6 \text{ V}$$

10) Calcule I_{CQ} , V_{CEQ} , I_{EQ}

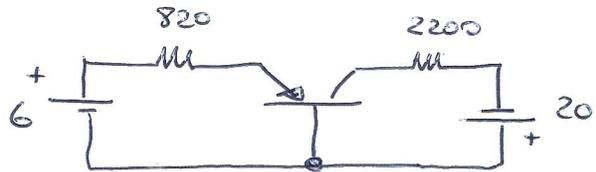

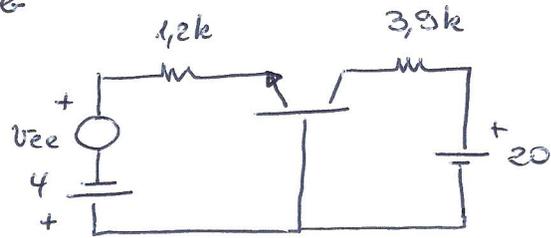11) Determine: I_{CQ} , V_{CEQ} , V_{CE} para $v_{ee} = 3 \text{ sen } \omega t$



12) Repita o exercício anterior com $v_{ee} = 0,3 \text{ sen } \omega t$. Você notou algo estranho no exercício anterior? Explique.

13) Calcule I_{BQ} , I_{CQ} , V_{CEQ} e V_{CE} . Repita o exercício para $v_{bb} = 0,2 \text{ sen } \omega t$. O que os exercícios 11 e 13a têm em comum?

